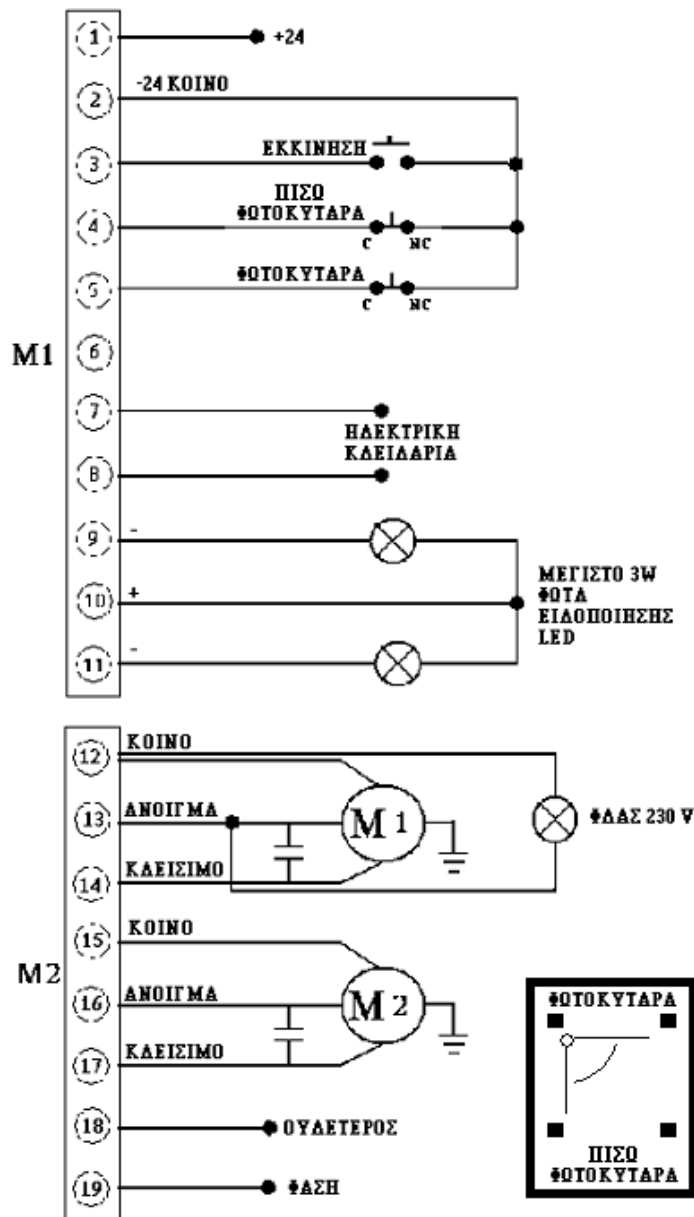


ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ T11-T1E



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ON	OFF
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Δ 2	Δ 3	ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ON	OFF	ΑΥΤΟΜΑΤΗ
OFF	ON	ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ

Δ 4	Δ 5	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΡΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΥ
OFF	OFF	0 sec
OFF	ON	3 sec
ON	OFF	9 sec
ON	ON	16 sec

ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ ΤΟ
ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ
12,13,14

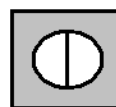ΤΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ +24 ΚΑΙ -24.
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ 5 ΜΕ ΤΗΝ 2.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΩ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ 2,4



ΤΡΙΜΕΡ No 1 = ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΡΙΜΕΡ No 2 = ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΟΤΕΡ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ,
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

- 1) Τροφοδοτήστε τον πίνακα
 - 2) Ο πίνακας θα κάνει 10 διαδοχικά μπιπ
 - 3) Πιέστε και τα δύο πλήκτρα του πρώτου χειριστηρίου ταυτόχρονα έως το LED και ο βομβητής να αρχίσουν να λειτουργούν (συνεχόμενο μπιπ)
 - 4) Τώρα πιέστε το ένα πλήκτρο του χειριστηρίου
 - 5) Το LED και ο βομβητής θα σταματήσουν στιγμιαία και θα ξαναρχίσουν να λειτουργούν επιβεβαιώνοντας την αποθήκευση του χειριστηρίου
- Το πρώτο χειριστήριο έχει αποθηκευτεί.
- Όσο το σήμα είναι ανοικτό, μπορείτε να αποθηκεύετε και αλλά χειριστήρια επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 και 4. Ο πίνακας θα επανέλθει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας αυτόματα και ο βομβητής θα σταματήσει να λειτουργεί μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Σε άλλη στιγμή, μπορείτε να αποθηκεύετε νέα χειριστήρια πιέζοντας ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα ενός αποθηκευμένου χειριστηρίου, ο βομβητής θα αρχίσει να λειτουργεί και τώρα μπορείτε να αποθηκεύετε νέα χειριστήρια επαναλαμβάνοντας τα βήματα 3 και 4.